

# Drei blinkende LEDs


In dieser Aufgabe schließen wir drei LEDs an und lassen sie nacheinander blinken. Der Steckplan zeigt dir, wie du sie anschließen musst. Der Sketch unten hilft dir bei der Planung für Automaduno!

★ Kannst du auch alle LEDs gleichzeitig an- und ausschalten?

## KOMPONENTEN

- Arduino
- Breadboard
- Jumper Kabel
- 3x LED
- 3x Widerstand (100 Ohm)

## STECKPLAN

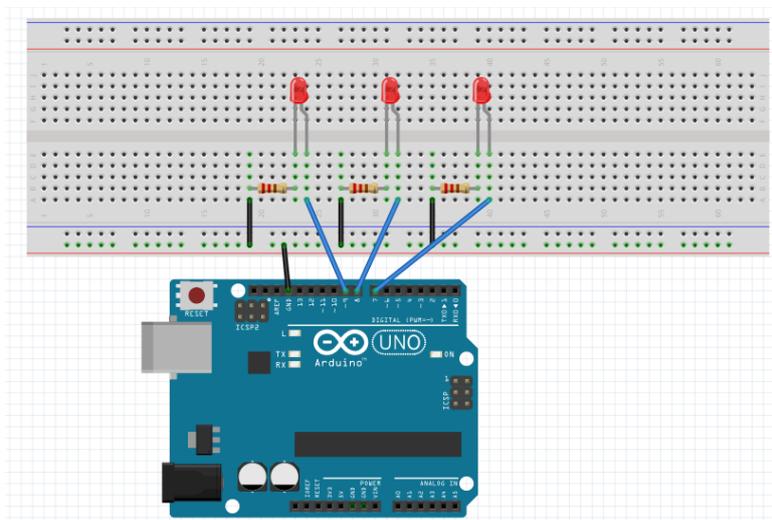

## SKETCH

Start

