

Bewegungsmelder


Sensoren sind die Augen und Ohren des Arduino. Mit einem Bewegungssensor wollen wir prüfen, ob jemand da ist und falls ja, einen Summer einschalten, sonst lassen wir den Summer aus.

★ *Kannst du den Summer mit einem Taster auf Kommando wieder ausschalten?*

KOMPONENTEN

- Arduino
- Breadboard
- Jumper Kabel
- Summer
- Bewegungssensor
- optional:
Taster
Widerstand

STECKPLAN

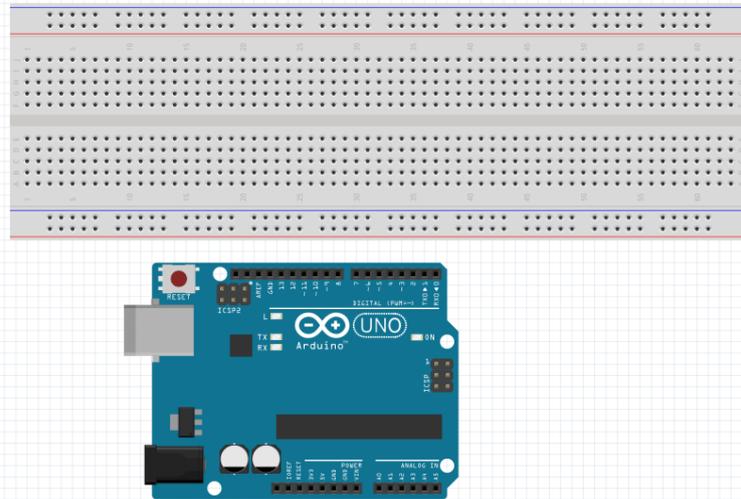

SKETCH

Start

